

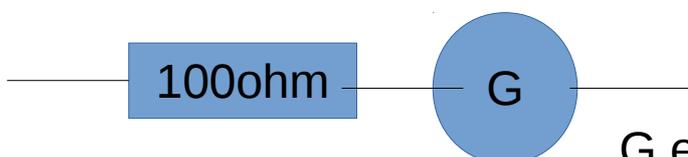


Synoptique :

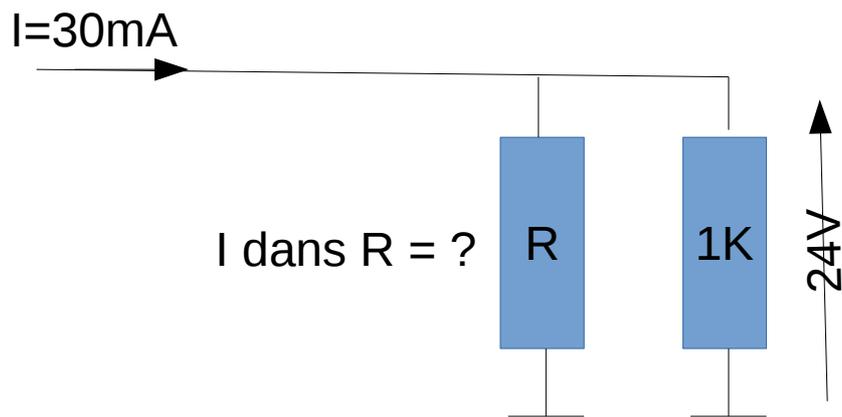

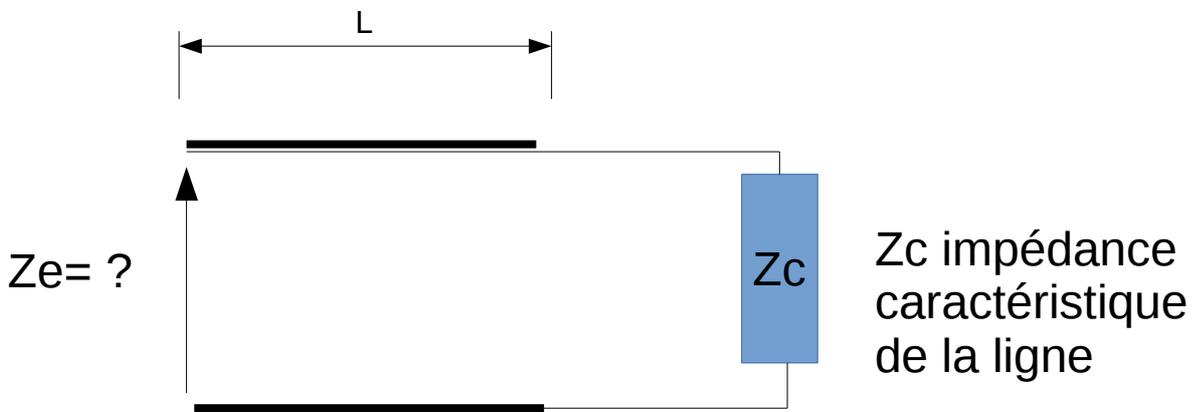- 1-Silencieux
- 2-CAG
- 3-Démodulation
- 4-Mélangeur (ou module?) équilibré



G en ampèremètre, quel doit être sa résistance interne (1K / 1 ohm / 100 ohm /?)